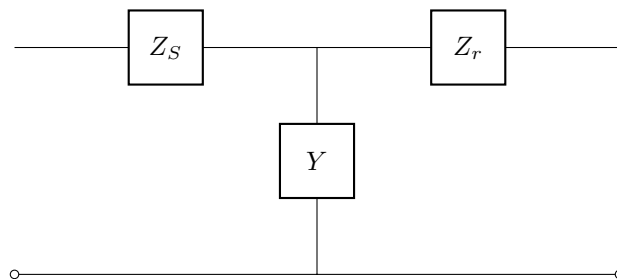


Assignment 1

Shawal Mbalire
21/U/0851

September 19, 2023

1 Problem 1: Find the ABCD parameters of the network below



$$V_i = AV_o + BI_o$$

$$I_i = CV_o + DI_o$$

The receiving end is open-circuited meaning the receiving end current $I_o = 0$.

$$V_i = I_s(Z_s + Y)$$

$$V_o = I_s \left(\frac{Y}{Y + Z_s} \right) \text{ by voltage division}$$


$$\frac{V_i}{V_o} = Y$$

$$V_i = YV_o$$

$$A = Y, B = 0$$


2 Problem 2: Find the y parameters and ABCD parameters of the network below

2.1 y parameters

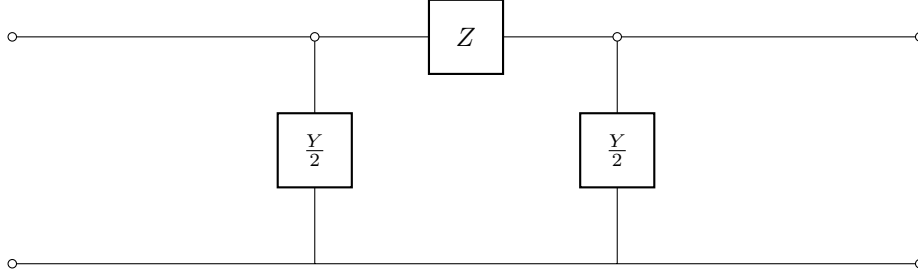

$$\begin{aligned}
 Y_{Y11} &= \frac{1}{Z_{Y11}}, & Y_{Y12} &= -\frac{1}{Z_{Y12}}, & Y_{Y21} &= -\frac{1}{Z_{Y21}}, & Y_{Y22} &= \frac{1}{Z_{Y22}} \\
 Y_{Zr11} &= \frac{1}{Z_{Zr11}}, & Y_{Zr12} &= -\frac{1}{Z_{Zr12}}, & Y_{Zr21} &= -\frac{1}{Z_{Zr21}}, & Y_{Zr22} &= \frac{1}{Z_{Zr22}} \\
 Y_{\text{net}11} &= Y_{Y11} + Y_{Y12} + Y_{Zr11} + Y_{Zr22} \\
 Y_{\text{net}12} &= Y_{Y12} + Y_{Zr12} \\
 Y_{\text{net}21} &= Y_{Y21} + Y_{Zr21} \\
 Y_{\text{net}22} &= Y_{Y22} + Y_{Y21} + Y_{Zr11} + Y_{Zr22}
 \end{aligned}$$

2.2 ABCD parameters

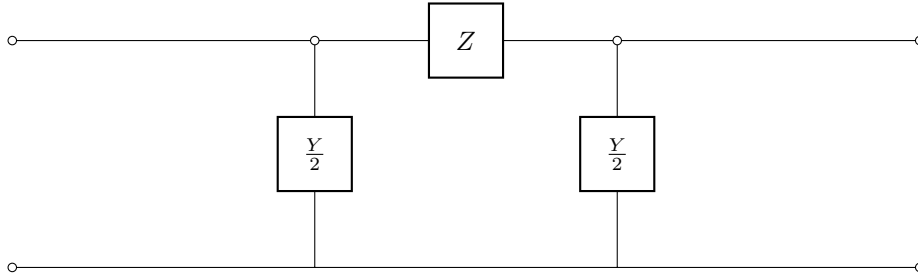

$$\begin{aligned}
 A_{\text{net}} &= A_Y + \frac{B_Y}{Z_{Zr11}} C_Y \\
 B_{\text{net}} &= B_Y + \frac{B_Y}{Z_{Zr11}} D_Y C_Y \\
 C_{\text{net}} &= C_Y + D_Y C_Y \\
 D_{\text{net}} &= D_Y + \frac{C_Y}{Z_{Zr11}} D_Y C_Y
 \end{aligned}$$